

EXAMEN DE MEJORAMIENTO DE ANALISIS DE REDES I


Sept./2010

NOMBRE:.....

PARALELO:....

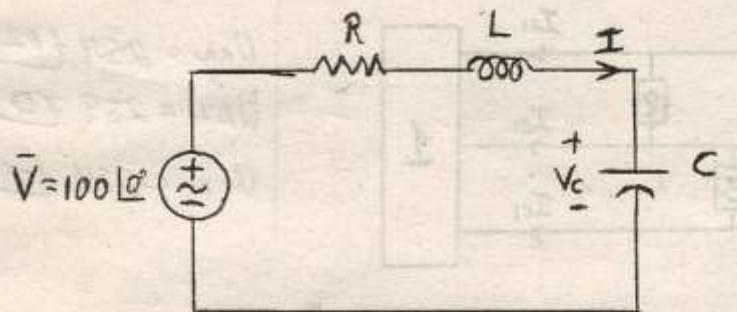1.- En el siguiente circuito, una fuente de voltaje  $\bar{V}$  alimenta una carga combinada R L C en serie. Calcular:

- (15%) La frecuencia de la fuente para que la corriente  $I$  sea máxima, calcular esta corriente máxima.
- (4%) Calcular el voltaje  $V_c$  en el capacitor.
- (4%) Calcular y graficar las potencias (activa y reactivas) de cada uno de los elementos de la carga
- (4%) Calcular la potencia compleja de la fuente.
- (3%) Comente sus resultados



$$R = 20 \Omega$$

$$L = 2 H$$

$$C = 3.518 \mu F$$

$$X_L = \omega L \quad \omega = 2\pi f$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$V = 100\angle 0^\circ = I(R + jX_L - jX_C)$$

$$I = \frac{V}{R + j(X_L - X_C)}$$

$$\text{para } I_{\max} \Rightarrow (X_L - X_C) = 0$$

$$X_L = X_C \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \omega^2 = \frac{1}{LC}$$


$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{2 \times 3.518 \times 10^{-6}}} = 60 Hz$$

$$P_R = I^2 R = 5^2 \times 20 = 500 W$$

$$Q_L = I^2 X_L = 5^2 \times 754 = 18850 \text{ VAR}$$
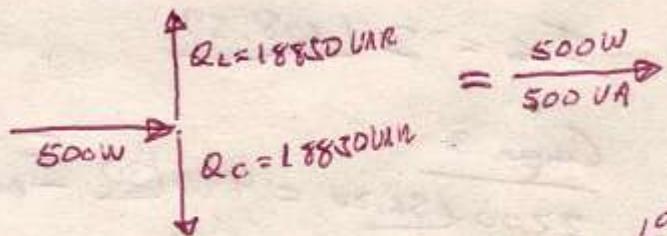
$$Q_C = -I^2 X_C = -5^2 \times 754 = -18850 \text{ VAR}$$



$$S_{\text{fuente}} = V I = 100 \angle 0^\circ \cdot 5 \angle 0^\circ = 500 \angle 0^\circ \text{ VA}$$

d) Reactiva fluye entre L y C. La potencia de la fuente solo para la R.  
 El  $V_c > V_{\text{fuente}}$  (circuito en condición de resonancia)

2.- Un sistema trifásico de 440 V, 60 Hz, secuencia positiva, alimenta a tres cargas, tal como indica el gráfico.

Calcular:


- (10%) Las corrientes de línea del motor
- (10%) La impedancia por fase del motor, asumiendo que se encuentra conectado en estrella.
- (15%) La potencia que mide el vatímetro W<sub>1</sub>

Tome como voltaje de referencia  $V_{BC} \angle 30^\circ$

CARGA 1: Motor trifásico, 5000 W. factor de potencia = 0.82 atrasado

CARGA 2: Monofásica, 990 W. factor de potencia = 0.75 atrasado

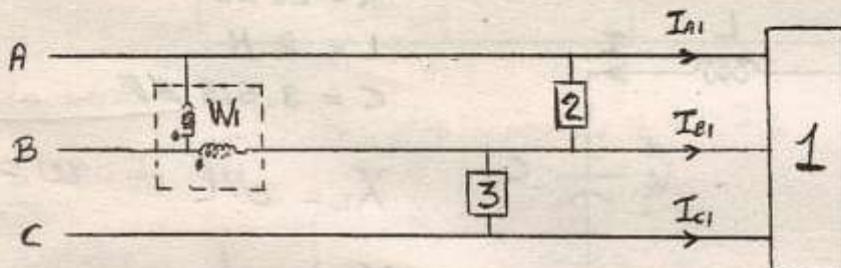CARGA 3: Monofásica, 2200 VA. Factor de potencia = 0.80 atrasado



$$V_{AB} = 440 \angle 150^\circ$$

$$V_{BC} = 440 \angle 30^\circ$$

$$V_{CA} = 440 \angle -90^\circ$$

$$V_{AN} = 254 \angle 0^\circ$$

$$V_{DN} = 254 \angle 0^\circ$$

$$V_{CN} = 254 \angle -120^\circ$$

Carga 1

$$\begin{array}{|c|} \hline 6097.56 \\ \hline 5000 \text{ W} \\ \hline 34.91 \\ \hline \end{array}$$

$$S = 6097.56 \angle 34.91^\circ = 53.440 \angle 150^\circ I_{A1}^* \angle -30^\circ$$

$$I_{A1}^* = 8 \angle -85.09^\circ$$

$$\begin{bmatrix} I_{a1} = 8 \angle 85.09^\circ & I_{b1} = 8 \angle -34.91^\circ \\ I_{c1} = 8 \angle -159.91^\circ \end{bmatrix}$$

$$\bar{S}_{1\phi} = \bar{V}_{LN} \bar{I}_L^* = \bar{I}_L^2 \bar{Z}_{1\phi}$$

$$\bar{Z}_{1\phi} = \frac{6097.56 \angle 34.91^\circ}{3 \times 8^2} = 31.76 \angle 34.91^\circ = 26 + j 18.17$$

Carga 2

$$\frac{990}{990} = 440 \times I_{ab} \cos 0.75$$

$$I_{ab} = 3 \angle 108.59^\circ$$

$$\cos 0.75 = 0.40^\circ$$

$$W_1 = V_{BA} I_{b1} \cos \angle 150^\circ$$

$$W_1 = 440 \times 14.83 \cos (-30 + 32.72)$$

$$W_1 = 6517.85 \text{ W.}$$

$$\text{Carga 3}$$

$$\frac{2200 \angle 36.86}{2200 \angle 36.86} = 440 \angle 30^\circ I_{bc}^*$$


$$I_{bc}^* = 5 \angle 6.86^\circ \quad I_{bc} = 5 \angle -6.86^\circ$$

$$I_b = I_{b1} + I_{bc} - I_{AB}$$

$$I_b = 8 \angle -34.91^\circ + 5 \angle -6.86^\circ - 3 \angle 108.59^\circ$$

$$I_b = 14.83 \angle -32.72^\circ$$

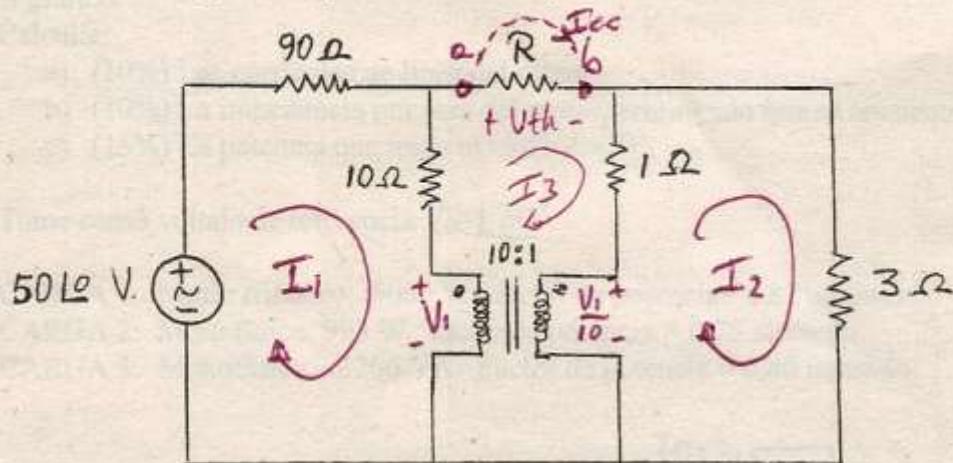3.- (35%) En el circuito mostrado, calcule el valor de la resistencia R para que exista máxima transferencia de potencia, y el valor de esta potencia máxima.



Circuito abierto

$$\begin{aligned} 50 &= 100I_1 + V_1 \\ \frac{V_1}{10} &= 4I_2 \\ 10I_1 - I_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} 50 &= 100I_1 + 40I_2 \\ 5 &= 10I_1 + 4I_2 \\ 0 &= 10I_1 - I_2 \end{aligned} \right\} \frac{5}{5} = 5I_2$$

$$\begin{aligned} I_2 &= 1 \quad I_1 = \frac{1}{10} \\ -500 + 90I_1 + 10V_{th} + 3I_2 &= 0 \\ V_{th} &= 50 - \frac{90}{10} - 3 = 38 \text{ V} \\ \boxed{V_{th} = 38 \text{ V}} \end{aligned}$$

Cortocircuito

$$50 = 100I_1 - 10I_3 + V_1$$

$$\frac{V_1}{10} = 4I_2 - I_3$$

$$11I_3 - 10I_1 - I_2 + \frac{V_1}{10} - V_1 = 0$$

$$(I_1 - I_3)10 - (I_2 - I_3) = 0$$

$$\left. \begin{aligned} 100I_1 - 10I_3 + V_1 &= 50 \\ 40I_2 - 10I_3 - V_1 &= 0 \\ -10I_1 - I_2 + 11I_3 - \frac{9}{10}V_1 &= 0 \\ 10I_1 - I_2 - 9I_3 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left[ \begin{array}{ccccc} 100 & 0 & -10 & 1 & \\ 0 & 40 & -10 & -1 & \\ -10 & -1 & 11 & -\frac{9}{10} & \\ 10 & -1 & -9 & 0 & \end{array} \right] \left[ \begin{array}{c} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ V_1 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{c} 50 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{aligned} I_1 &= 0,55 \\ I_2 &= 0,1713 \\ I_3 &= 0,5919 \\ V_1 &= 0,9345 \end{aligned}$$

$$I_3 = I_{cc} = 0,5919$$

$$R_{th} = \frac{38}{0,5919} = 64.20 \Omega$$

$$P_{max} = \left( \frac{38}{2 \times 64.20} \right)^2 64.20$$

$$P_{max} = 5.62 \text{ W.}$$

$$\boxed{R = 64.20 \Omega}$$

