



## SISTEMAS DIGITALES II

SEGUNDA EVALUACIÓN

SEGUNDO TÉRMINO 2011-2012

1 de Febrero del 2012

NOMBRE : \_\_\_\_\_

PARALELO : \_\_\_\_\_

### PROBLEMA # 1 (20 p)

Diseñe un pequeño Sistema Digital prototipo para manejo de un Cajero Automático. Al ser un sistema prototipo, sólo se contará con dos usuarios, algunas opciones se ingresaran por teclado y otras mediante un botón (contraseña). Para cada usuario el sistema deberá almacenar 3 bits para la contraseña binaria y 5 bits para el saldo de la cuenta (en binario de 0 a 31 dólares). Estos 8 bits inicialmente deben ser cero.


Para que el sistema arranque debe activarse la entrada **Inicio**, luego de lo cual irá a un estado de activación. Si desde este estado se activa la señal **Final**, regresará al estado inicial.

En el estado de activación debe activarse la salida **Usuario**, la misma que se permanece activa hasta que se presionen "0" o "1" del teclado decimal, lo que representa con cual usuario se desea trabajar (usuario 0 o usuario 1). Después el sistema activa la salida **Contraseña** la misma que continua activada hasta que inicie el proceso de ingreso de la contraseña. La contraseña es un número binario de 3 bits que debe ingresarse bit por bit, para este fin el usuario debe colocar el valor requerido del primer bit (MSB) en la entrada **Bit** y luego presionar y soltar el botón **ConfB**. Este proceso debe repetirse para los siguientes dos bits (uno por uno).

Ahora el sistema debe verificar que la contraseña ingresada sea igual a la almacenada, si la contraseña no es correcta deberá activar la Salida **Error** y regresar a pedir una nueva contraseña (no hay límite de intentos). Si la contraseña es correcta ahora debe activar la salida **Opciones** y esperar a que en el teclado se presione y suelte la correspondiente opción:

- Opción 1: Cambio de contraseña: Se debe activar la salida **Contraseña** y luego ingresar bit por bit la nueva contraseña, al igual que antes.
- Opción 2: Depósito: Se debe activar la salida **Movimiento** y luego presionar y soltar la tecla correspondiente al valor del depósito (máximo \$9) que se debe agregar al saldo.
- Opción 2: Retiro: Se debe activar la salida **Movimiento** y luego presionar y soltar la tecla correspondiente al valor del retiro (máximo \$9) que se debe restar del saldo inicial.

 En cualquier caso y por ser un prototipo simple, no es necesario verificar que el saldo esté entre \$0 y \$31. El sistema deberá actualizar los valores de saldo y contraseña y luego regresar al estado de activación a esperar un nuevo usuario (es decir solo ejecuta una opción por ingreso).



Presente:

1. Partición funcional del Cajero automático indicando claramente las señales y componentes utilizados
2. Diagrama ASM del Controlador.

## **PROBLEMA # 2 (23 p)**

Dada la siguiente descripción en VHDL del funcionamiento de un Sistema Digital:

Presentar:

1. **Partición Funcional del Sistema Digital.**
2. **Diagrama ASM del circuito Controlador del Sistema Digital, indicando claramente todas las salidas que deben ser generadas.**
3. **Diagramas de Tiempo del circuito Controlador asumiendo las condiciones de entrada dadas. Indique claramente los nombres y la duración de cada estado (y).**

```
LIBRARY ieee ;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all ;
```

```
ENTITY Pseudo IS
```

```
    PORT(
        Clock, Resetrn :      IN STD_LOGIC ;
        Load, Ingresar, Start,Fin:  IN STD_LOGIC ;
        DataA, DataR :      IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ;
        Acertados:          BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
        Outs:               BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
        leds1, leds2, leds3, leds4:  OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 7);
        Error, EOuts0:       OUT STD_LOGIC ) ;
```

```
END Pseudo ;
```

```
ARCHITECTURE mixta OF Pseudo IS
```

```
    TYPE State_type IS ( S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14); SIGNAL y : State_type ;
    SIGNAL QR, QA, Nseudo : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ;
    SIGNAL Aciertos, RC:  INTEGER RANGE 0 TO 31;
    SIGNAL AdRAM: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
    SIGNAL Menora100, Datos32, DataA_OK, AesB, DatoMayor, WR: STD_LOGIC ;
    SIGNAL LR, ER, EA, EC, WE, EDA, LC, EOuts : STD_LOGIC ;
```

```
Component shiftrne
```

```
    GENERIC (N: INTEGER:=8);
```

```
    PORT (
        R:      IN      STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
        L, E, W:IN  STD_LOGIC;
        Clock: IN  STD_LOGIC;
        Q:      BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
```

```
end Component;
```

```
Component regN
```

```
    GENERIC (N: INTEGER:=16);
```

```
    PORT (
        D:      IN      STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
        Resetrn, Clock, E:  IN      STD_LOGIC;
        Q:      OUT     STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
```

```
end Component;
```

```
Component upcount
```

```
    GENERIC (Modulo : INTEGER := 8) ;
```

```
    PORT (
        R :      IN INTEGER RANGE 0 to Modulo-1 ;
        Clock, Resetrn, E, L :  IN STD_LOGIC ;
        Q :      BUFFER INTEGER RANGE 0 to Modulo-1 ) ;
```

```
end Component;
```

```
Component RAM_LPM
```

```
    PORT ( address: IN STD_LOGIC_VECTOR ( 4 DOWNTO 0);
           clock   : IN STD_LOGIC ;
           data    : IN STD_LOGIC_VECTOR ( 6 DOWNTO 0);
           wren    : IN STD_LOGIC ;
           q       : OUT STD_LOGIC_VECTOR ( 6 DOWNTO 0));
```

```
end Component;
```

```
BEGIN
```

```
FSM_transitions: PROCESS ( Resetrn, Clock )
```


```
    BEGIN
```

```
        IF Resetrn = '0' THEN y <= S1 ;
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock = '1') THEN
            CASE y IS
```

```


        WHEN S1 => y <= S2 ;
        WHEN S2 => IF start = '0' THEN y <= S2 ; ELSE y <= S3 ; END IF ;
        WHEN S3 => y <= S4 ;
        WHEN S4 => IF Menora100 = '0' THEN y <= S3 ; ELSE y <= S5 ; END IF ;
        WHEN S5 => IF Fin = '0' THEN y <= S6 ; ELSE y <= S13 ; END IF ;
        WHEN S6 => IF Ingresar = '0' THEN y <= S5 ; ELSE y <= S7 ; END IF ;
        WHEN S7 => IF Ingresar = '0' THEN y <= S8 ; ELSE y <= S7 ; END IF ;
        WHEN S8 => IF DataA_OK = '0' THEN y <= S10 ; ELSE y <= S9 ; END IF ;
        WHEN S9 => IF DatoMayor = '0' THEN y <= S5 ; ELSE y <= S11 ; END IF ;
        WHEN S10 => IF Ingresar = '0' THEN y <= S10 ; ELSE y <= S7 ; END IF ;
        WHEN S11 => y <= S12 ;
        WHEN S12 => IF Datos32 = '0' THEN y <= S3 ; ELSE y <= S13 ; END IF ;
        WHEN S13 => y <= S14 ;
        WHEN S14 => IF AesB = '0' THEN y <= S14 ; ELSE y <= S1 ; END IF ;
    END CASE ;
END IF ;
END PROCESS ;
FSM_outputs: PROCESS ( y, Load,AesB )
BEGIN
    LR<='0'; ER<='0'; EA<='0'; EC<='0'; WE<='0'; EDA<='0'; LC<='0'; EOuts<='0'; Error<='0';
    CASE y IS
        WHEN S1 => IF Load = '1' THEN LR<='1'; ER<='1'; END IF ;
        WHEN S2 =>
        WHEN S3 => ER <= '1' ;
        WHEN S4 =>
        WHEN S5 =>
        WHEN S6 =>
        WHEN S7 => EA <= '1' ;
        WHEN S8 =>
        WHEN S9 =>
        WHEN S10 => Error <= '1' ;
        WHEN S11 => WE <= '1' ;
        WHEN S12 => EC <= '1' ;
        WHEN S13 => EDA<='1'; LC<='1'; EC<='1';
        WHEN S14 => EC<='1';EOuts<='1'; IF AesB = '1' THEN LC<='1';EC<='1'; END IF;
    END CASE ;
END PROCESS ;
-- Procesador de Datos
RC <= 0 ; WR <= (QR(0) XOR QR(4)); Menora100 <= '1' WHEN (QR < 100) ELSE '0';
DatoMayor <= '1' WHEN (QR < QA) ELSE '0'; DataA_OK <= '1' WHEN (QA < 100) ELSE '0';
Datos32 <= '1' WHEN (Aciertos = 31) ELSE '0'; AesB <= '1' WHEN (AdRAM = Acertados) ELSE '0';
AdRAM <= conv_std_logic_vector(Aciertos, 5);
DespDerecha:shiftrne GENERIC MAP ( N => 7 ) PORT MAP ( DataR, LR, ER, WR, Clock, QR );
RegistroA: regN GENERIC MAP ( N => 7 ) PORT MAP ( DataA,Resetn,Clock,EA,QA);
ContadorUP: upcount GENERIC MAP ( Modulo => 32 ) PORT MAP (RC,Clock, Resetn,EC,LC,Aciertos);
MemoriaRAM:RAM_LPM PORT MAP (AdRAM,Clock,QA,WE,Nseudo);
RegistroOuts: regN GENERIC MAP ( N => 7 ) PORT MAP (Nseudo,Resetn,Clock,EOuts,Outs);
RegAcertados: regN GENERIC MAP ( N => 5 ) PORT MAP ( AdRAM,Resetn,Clock,EDA,Acertados);
Presentacion: PROCESS (EOuts)
BEGIN
    IF EOuts='1' THEN
        MuxOut1 <= Outs(3 Downto 0);
        MuxOut2 <= '0' & Outs(6 Downto 4);
        MuxAcert1 <= AdRAM(3 Downto 0);
        MuxAcert2 <= "000" & AdRAM(4);
    ELSE
        MuxOut1 <= "1111";
        MuxOut2 <= "1111";
        MuxAcert2 <= "1111";
        MuxAcert2 <= "1111";
    END IF;
END PROCESS;
EOuts0<=EOuts; END mixta ;

```

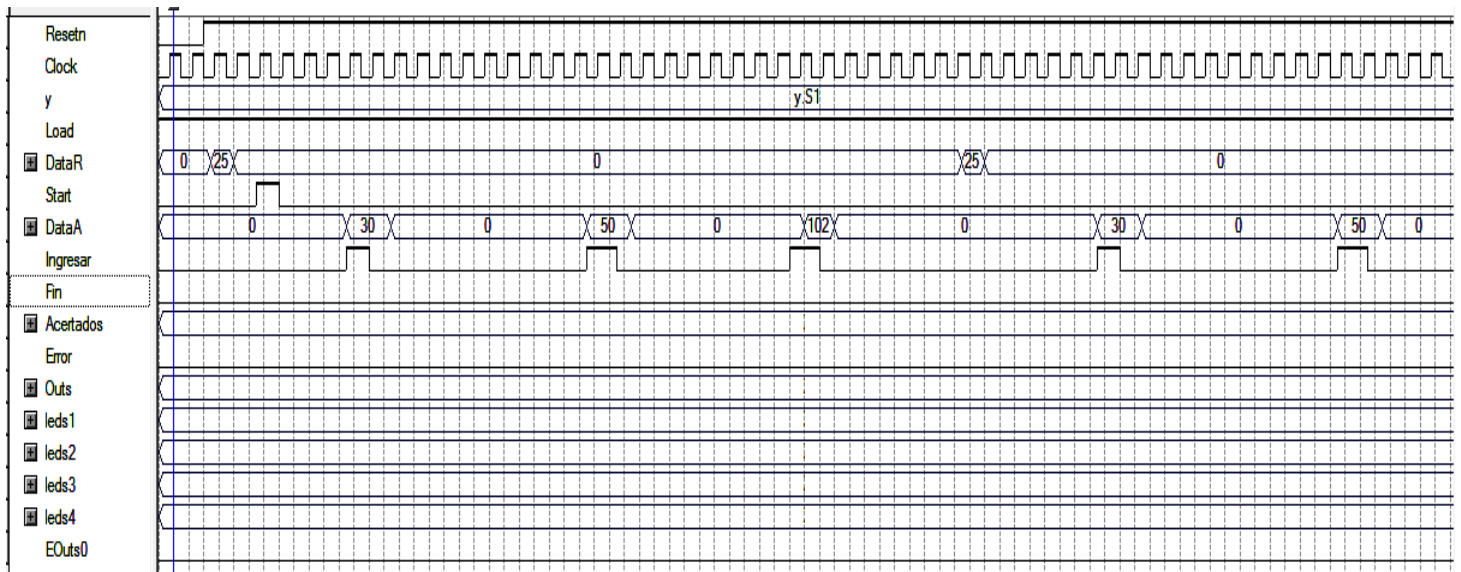

 **PROBLEMA # 3 (17 p)**

Diseñe una **MSA**, en modo fundamental, que sirve para detectar dos secuencias diferentes en la entrada **Dat**. Si la entrada **S=0**, en **Dat** se debe detectar en forma consecutiva la secuencia "1 0". Si la entrada **S=1**, en **Dat** se debe detectar en forma consecutiva la secuencia "0 1". En ambos casos, si la secuencia detectada es la correcta, se debe activar la salida **Ok** (**Ok=1**) y luego quedar listo para detectar nuevamente cualquiera de las dos secuencias. Si mientras se ingresa una secuencia, cambia el valor de **S**, el sistema debe detectar la respectiva nueva secuencia desde el inicio.



**Presentar:**

1. Diagrama de Estados Primitivo (Formato: **S Dat / Ok**). Tabla de Estados Primitivo. Tabla de Implicantes. Diagrama de Equivalencia máxima.
2. Diagrama de Estados Reducido. Mapa de asignación de Código de Estados.
3. Mapa de Excitación. Mapas para las variables **Y1** y **Y0** y para la salida **Ok**.
4. Diagrama de tiempo para la salida **Ok** asumiendo los valores de las entradas **S** y **Dat** dados. Indique claramente los periodos de tiempo correspondiente a cada estado de su Diagrama de Estados Reducido.
5. Indique si su circuito corre riesgo de tener **Hazards Estáticos** o no. ¿Como se puede evitar?

